

Ομάδα Συστημάτων Απόφασης dsg.teilam.gr

Τα μαθήματα

- Έλεγχος ενός πολλών led
- Κατασκευή με ανεμιστηράκι
- Έλεγχος led με potentiometer
- Έλεγχος led με IRR
- Έλεγχος ενός δύο stepper motors
- Σύνδεση μέσω Ethernet Shield*
- Σύνθετο κύκλωμα με led και φραπεδιέρα που ελέγχονται από τον IRR

TI EINAI

Ο arduino είναι ένας μικροελεγκτής που ελέγχει συσκευές. Είναι ανοιχτού λογισμικού και βασίζεται σε μια πλακέτα που ενσωματώνει επάνω έναν μικροελεγκτή και συνδέεται με τον Η/Υ για να τον προγραμματίσουμε μέσα από ένα απλό περιβάλλον ανάπτυξης.



• ΣΕ ΤΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ

Το προγραμματιστικό του περιβάλλον είναι βασισμένο στην Processing. Η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού προέρχεται από την Wiring.



• ΣΕ ΤΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ (συνέχεια)

Μια γλώσσα που μοιάζει με την C++ η οποία παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα για μια πιο περιορισμένης σχεδίασης πλακέτα και την Java ώστε να μπορεί να τρέξει σε πολλαπλές πλατφόρμες.



• ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Ο Arduino έχει 14 ψηφιακούς ακροδέκτες Εισόδου/Εξόδου. Αυτοί μπορούν να τεθούν ως είσοδοι ή ως έξοδοι με τις εντολέςσυναρτήσεις pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead(). ακροδέκτες Εισόδου.



• ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (συνέχεια)

Λειτουργούν στα 5 Volts και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν ή να καταβυθίζουν ένταση της τάξεως των 40mA. Επιπλέον έχει 5 Αναλογικούς ακροδέκτες Εισόδου.



• ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (συνέχεια)

Αυτοί μπορούν να διαβάσουν αναλογικές τιμές όπως η τάση μιας μπαταρίας κτλ και να τις μετατρέψουν σε έναν αριθμό από 0-1023. Η μέτρηση της τάσης γίνεται από προκαθορισμένα από 0 έως 5 volts.



• ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (συνέχεια)

Εκτός αυτού 6 εκ των 14 ψηφιακών ακροδεκτών οι P3, P5, P6, P9, P10 και P11 έχουν την δυνατότητα να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν ως Αναλογικές Έξοδοι. Επίσης υπάρχουν ακροδέκτες που έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.



• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ARDUINO

- 1.Uno
- 2.Mega
- 3.Mini
- 4.Leonardo



• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ARDUINO

- 1. Motor shield
- 2.LCD
- 3. Ethenet



Έλεγχος ενός – πολλών led

Arduino με led (απλή κατασκευή)

- ΥΛΙΚΑ: 3 LED,3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 220Ω
- Έχουμε συνδέσει 3 leds με τις αντιστάσεις τους σε 3 διαφορετικά pins του arduino αλλά με κοινή γείωση
- Αυτά τα leds ανάβουν μαζί αλλά με διαφορετική καθυστέρηση

Έλεγχος ενός – πολλών led


```
ΚΩΔΙΚΑΣ:
int led1 = 7;
int led2 = 5;
int led3 = 9:
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5:
void setup()
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
```

```
ΚΩΔΙΚΑΣ:
void loop()
  analogWrite(led1, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
   If (brightness == 0 || brightness == 255)
    fadeAmount = -fadeAmount :
   delay(3);
   analogWrite(led2, brightness);
   brightness = brightness + fadeAmount;
   fadeAmount = -fadeAmount :
  delay(1);
  analogWrite(led3, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  if (brightness == 0 || brightness == 255)
    fadeAmount = -fadeAmount;
  delay(2);
```



Έλεγχος ενός – πολλών led



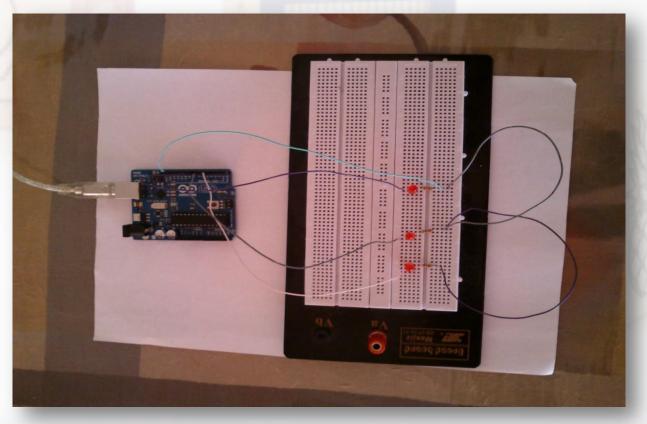



Έλεγχος ενός – πολλών led από το πληκτρολόγιο

- Arduino με led (έλεγχος από serial monitor)
- ΥΛΙΚΑ: 3 LED,3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 220Ω

- Έχουμε συνδέσει 3 leds με τις αντιστάσεις τους σε 3 διαφορετικά pins του arduino αλλά με κοινή γείωση
- Ανοίγοντας το serial monitor και πατώντας τον αριθμό 1 ανάβει το led1, πατώντας τον αριθμό 2 ανάβει το led2, πατώντας τον αριθμό 3 ανάβει το led3 και με όλα τα υπόλοιπα σβήνουν τα leds

Έλεγχος ενός – πολλών led από το πληκτρολόγιο

```
ΚΩΔΙΚΑΣ:
char x;
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(9,OUTPUT);
     pinMode(10,OUTPUT);
     pinMode(11,OUTPUT);
void loop()
if (Serial.available() > 0) {
          x = Serial.read();
     if (x == '1')
      digitalWrite(9, HIGH);
```

```
ΚΩΔΙΚΑΣ:
else if (x == '2')
     digitalWrite(10, HIGH);
     else if (x == '3')
     digitalWrite(11, HIGH);
     else if (x == '4')
     digitalWrite(9, HIGH);
     digitalWrite(10, HIGH);
     digitalWrite(11, HIGH);
     else
     digitalWrite(9, LOW);
     digitalWrite(10, LOW);
     digitalWrite(11, LOW);
```

